

« به نام خدا »

سلام به شما تازه کاران دنیای جذاب رباتیک

EasyToLearn.ir



هدف اصلی ما در این بخش آموزش رباتیک و ارائه مشاوره در زمینه رباتیک می‌باشد.

☞ یک نکته‌ی مهم :

این بخش برای دانشجویان و هرگسی که به رباتیک علاقه مند است هم قابل استفاده است و فقط ویژه‌ی دانشآموزان نیست. البته ما مجبوریم بنای کار را بر سطح علمی دانشآموزان دبیرستانی بگذاریم، هر چند که این امر اهمیت زیادی ندارد چون ما به مز بخش «فازن و مقاومت» دیگر فیلی کار زیادی با درس‌های دبیرستانی نداریم.

فهرست :

- آشنایی و معرفی
- معرفی آنالوگ
- مقاومت
- جدول کد رنگ های مقاومت
- مقاومت های سری یا متوالی
- مقاومت های موازی
- خازن ها
- کد خوانی خازن ها
- خازن های سری
- خازن های موازی
- دیود
- الگوریتم خاموش کردن آتش
- دیود نوری
- نمایشگر LED هفت قسمی
- دیود گیرنده و فرستنده مادون قرمز
- ترانزیستور
- بایاسینگ ترانزیستور
- رگولاتور
- تقویت کننده های تفاضلی
- بافر ها
- IC های راه انداز

تذکر فیلی مهم :

یکی از مهمترین نکات آموزشی که در بحث (وباتیک) وجود دارد انجام پروژه به صورت تیمی و گروهی (Team Working) است. در حقیقت می‌توان گفت تمرين کار گروهی یکی از مهمترین جنبه‌های آموزش (وباتیک) است.

چند نمونه از مهمترین فواید کار تیمی را به صورت فیلی فلاصه عرض می‌کنم تا اهمیت این موضوع برای دوستان عزیز بیشتر تبیین شود:

- ✓ گسب مهارت‌های لازم برای انجام پروژه‌های بزرگ که باید با مشارکت چندین فرد اجرا شوند.
- ✓ استفاده از فکر و توانایی چند نفر به جای یک نفر و در نتیجه اتفاقاً تصمیم مناسب تر.
- ✓ تقسیم وظایف بین افراد تیم و کاهش فشار کار بر روی فرد.
- ✓ تقسیم هزینه‌های پروژه بین افراد تیم.
- ✓ افزایش انگیزه و روحیه افراد تیم.
- ✓ استفاده از ایده‌های بگری که هر یک از اعضا ممکن است در (وند کار) به ذهن‌شان برسد. وقتی یک مسئله مطرح می‌شود، هر فرد از یک زاویه خاص به مسئله نگاه می‌کند و همین امر موجب ارائه ایده‌های متفاوت برای حل مسئله خواهد شد!

..... ۹

اجازه بدید حالا یه کم شما رو با دنیا (بات) ها بیشتر آشنا کنیم.

(باتیک) در حالت کلی به ۲ بخش شبیه سازی (Simulation)، و (بات) محقق (Real) تقسیم بندی می‌شود. در شبیه سازی در حقیقت (بات) به صورت فیزیکی ساخته نمی‌شود و ساخت (بات) در یک محیط مجازی شبیه سازی شده که در آن بعضی از قوانین دنیا واقعی وجود دارد صورت می‌گیرد. در این بخش مسابقاتی در (شته) های «شبیه سازی امداد و نجات» (Rescue Simulation) و «شبیه

سازی فوتبال» (Soccer Simulation) و... هر سال در جهان برگزار می‌شود. در بخش Real مسابقات بسیار متنوع تری نسبت به Simulation وجود دارد که مهم‌ترین اونها عبارتند از: ربات‌های فوتبالیست (در چندین سطح مختلف)، ربات‌های امدادگر، ربات‌های مسیریاب (Path Finder)، ربات‌های آتش نشان (Fire Fighter)، ربات‌های مین یاب (Deminer)، ربات‌های لایبرنت، ربات‌های انسان نما (Robot Four legged)، ربات‌های فانگی (Humanoid)، سگها (Dog) ...

۹ .

فدراسیون جهانی رباتیک هر ساله جام جهانی (وباتها با نام "Robocup") را در بخش‌های مختلفی برگزار می‌کند. هدف آرمانی این فدراسیون این است که سال ۲۰۵۰، قهرمان Robocup، تیم منتخب فوتبال جهان را شکست دهد...!

دقت کنید که واژه‌ی (وبوکاپ) RoboCup مختص مسابقات جهانی است که زیر نظر فدراسیون جهانی آن برگزار می‌شود، هر چند در کشور ما این واژه بعضاً با مفاهیمی چون لیگ شبیه سازی و ... معنی می‌شود که همگی نا درست هستند.



گمیته‌ی Robocup برای گسترش (باتیک در سطح دانشآموزی، بخشی ویژه‌ی دانشآموزان Junior) در نظر گرفته است که در این بخش تمام تیم‌های شرکت کننده دانش آموز هستند و ربات‌های ساخته شده نیز پیمیدگی ربات‌های بخش بزرگسالان را ندارند...

و اما تقسیم بندی آموزشی ما :

مطلوبی که قراره اینجا در قالب (باتیک ارائه شود شامل ۳ بخش کامپیوتر، الکترونیک و مکانیک هستند).

البته فکر می‌کنم در زمینه‌ی مکانیک ما بمحض زیادی نفوایه‌یم داشت چون مهارت‌های لازم برای کار را در درس هرفهوفن و کارهای وز مره تا حد زیادی بدست آورده‌یم.

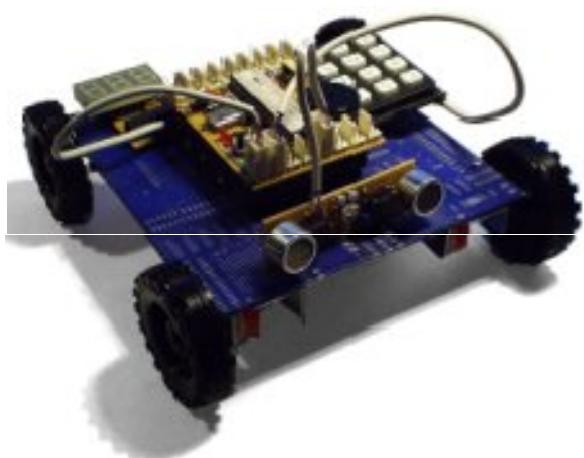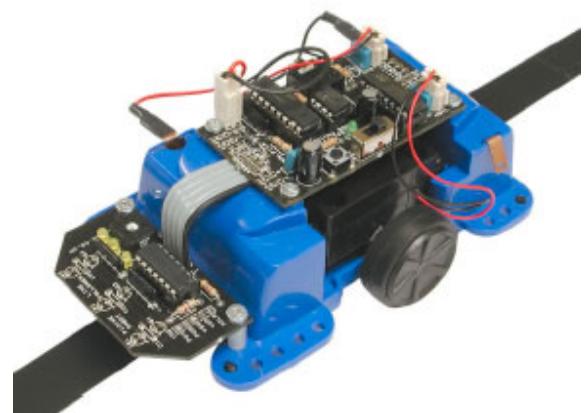ما کارمون دو در زمینه‌ی الکترونیک به ۲ بخش آنالوگ و دیجیتال تقسیم می‌کنیم و با آنالوگ بحث را شروع می‌کنیم.




از این جلسه دیگه به طور جدی کار ما شروع می شه و وارد قسمت های مهم کار فواهیم شد. دوستان سعی کنن مطالب و به صورت متواالی و منظم دنبال کنند، چون مطالبی که ارایه می شوند کاملاً به هم مرتبط اند و اگر مطلبی و متوهی نشوید، در بحث های بعدی نیز احتمالاً دچار مشکل فواهید شد.

فوب، می دونم شما هم مثله من عمله دارید که زودتر وارد بحث اصلی بشیم، پس بدون حاشیه ای بیشتر شروع می کنیم.

ما آنalog و با معرفی ۳ کمیت "افتلاف پتانسیل(Voltage)"(V) ، "جريان(Current)"(I) و " مقاومت (Resistor)"(R) شروع می کنیم. البته این کمیت ها (و احتمالاً بخش زیادی از دوستان می شناسند زیرا هر ۳ کمیت در بخش "الکتریسیته" ای "فیزیک ۱ و آزمایشگاه" به تفصیل معرفی شده اند.

افتلاف پتانسیل:(V)

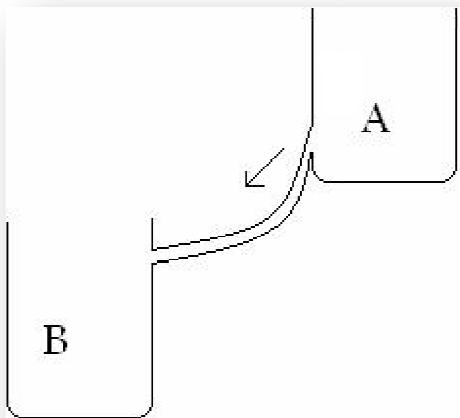ساده ترین تعریفی که برای (V) وجود دارد این است که افتلاف پتانسیل را عامل برقرار شدن جریان الکتریکی در مدار می دانند. برای اینکه شما این کمیت و بهتر لمس کنید یک مثال ساده می نم (البته این مثال در همه می قسمت های بحث صادق نیست)



فرض کنید ۲ سطل آب در اختیار داریم با نام های "A" و "B". سطل A پر از آب و با افتلاف ارتفاع ۱ متر بالاتر از سطل B قرار دارد. ۲ سطل و با یک شیلنگ به همدمیگه وصل می کنیم. در این حالت مشاهده فواهیم کرد که آب از سطل A به درون B جاری می شود. حالا اگر جای ۲ سطل (و با هم عوض کنیم جریان آب عکس می شود و از سطل B به سطل A جاری فواهد شد و اگر ۲ سطل را هم ارتفاع کنیم ، هیچ جریانی نفواهیم داشت. یعنی این افتلاف ارتفاع عامل جاری شدن آب بین ۲ سطل می باشد.

در مقتضیت در این مثال آب نقش الکتروزها (و بازی میکنه و شیلنگ نقشه سیم، و A و B هم ۲ قطب + و - باطری یا مولد الکتریکی. و در نهایت افتلاف ارتفاع بین ۲ سطل هم نقش افتلاف پتانسیل بین ۲ قطب (و بازی می کنند.

یکای اختلاف پتانسیل "ولت" می باشد.

جريان الکتریکی (I)

برای تعریف جریان از مثال قبليهون کمک می گيريم. در مثال بالا جریان آب نقش جریان الکتریکی را بازی میکنه (دققت کنید که سرعت الکترونها ثابت و تقریباً برابر سرعت نور می باشد ولی همونطور که می دونید سرعت آب در این مثال تابعی از شتاب جاذبه ای زمین (g) است). در حقیقت مرکت الکترونها بین ۲ قطب مولد را جریان الکتریکی می ناميم.

یکای جریان به پاس خدمات علمی فیزیکدان فرانسوی "ماری آمپر"، آمپر (A) نام گذاری شده است.

مقاومت (R)

مقاومت در حقیقت عاملی مزاحمه برای جریان می باشد، یعنی هر چه مقاومت بیشتر باشد جریان کمتر است. برای مثال فرض کنید شما با عمله در حال دویدن در یک پیاده روی شلوغ هستید، به طبع هر چه پیاده رو شلوغتر باش هرکت برای شما سفت تر و کندتر خواهد بود. این شلوغی مزاحمه مشابه همومن مقاومت الکتریکی در یک سیم عمل میکنه.

مقاومت الکتریکی (ساناهای موادی که جریان الکتریکی را از خود عبور می دهند) مختلف با یکدیگر متفاوت است و مقاومت هر ماده فقط بستگی به مشخصات ساختمانی و دمای آن ماده دارد. در رساناهای معمولی، هر چه دما بالاتر برود، مقاومت بیشتر می شود. (افزایش دما موجب افزایش بی نظمی در ساختار مولکولی (سانا) می شود) یکای اندازه گیری آن به پاس خدمات علمی "کئورگ زیمون اهم"، "اهم" نامیده شده که آنرا با (Ω) نمایش می دهیم. (اما Ω از هروف یونانی می باشد)

مقاومت در مدارهای شماتیک به شکل $\text{---} \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge$ نمایش داده می شود.

قانون اهم : Ω

در همومن مثال سطلهای اگر اختلاف ارتفاع ۲ سطل را بیشتر کنیم ، مشاهده خواهیم کرد که شدت جریان آب نیز بیشتر می شود. تجربه نیز نشان می دهد که هرچه اختلاف پتانسیل دو سر رسانا بیشتر شود ، شدت جریان عبوری نیز


بیشتر می شود . اما اهم برای اولین بار کشف کرد که نسبت V به I (V / I) همواره مقداری ثابت است که این

$$V=I R \text{ یا } V / I = R$$

برای مثال اگر در مدار (و به $V=10$ باشد و آمپرسنجه عدد ۲ را نشان دهد و

مقاومت سیم ناچیز باشد انگاه طبق (ابطه فواهیم داشت :

پس این مقاومت 5Ω می باشد.

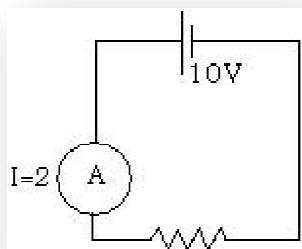

مطلوب تکمیلی مقاومت ها

مقاومت شاید پرکا (بردترین قطعه) ای مدارهای ما فواهد بود . چون ما بوسیله ای این قطعه می توانیم شدت جریان را در قسمت های مختلف مدار کنترل کنیم . مقاومت ها در حالت کلی به ۲ دسته ای ثابت و متغیر تقسیم می شوند . مقاومت های نوری دسته ای از مقاومت های متغیر هستند که نسبت به نور محیط مقاومت آنها تغییر می کند، یعنی در محیط های پر نور مقاومت آنها کمتر و در محیط های کم نور مقاومت آنها بیشتر می شود .

دسته ای دیگری از مقاومت های متغیر وجود دارد که به صورت دستی مقاومت آنها تنظیم می شود که به آنها پتانسیومتر نیز گفته می شود .

کد فوای مقاومت ها

کارخانه های سازنده مقاومت ها برای سهولت در تولید، اندازه های استانداردی را برای ساخت مقاومت ها تعیین می کنند و با نوار های (نگی دور آنها) اندازه ای مقاومت ها را مشخص می کنند . در انتهای نیز با یک نوار نقره ای یا طلایی در صد خطرا را مشخص می کنند . چون ماده ای اصلی ساخت این مقاومت ها کربن می باشد ، به آنها مقاومت کربنی نیز گفته می شود .

برای فوایندن میزان مقاومت کربنی، آن را جویی دست می گیریم که ملقه ای طلایی یا نقره ای در سمت راست قرار بگیرد . هالا به ترتیب رنگ اولین ملقه از سمت چپ کد رقم اول، دومین ملقه از سمت چپ رقم دویم، و سومین ملقه


از سمت چپ رقم n می باشد که n توان دهی است که ضریب ۲ عدد قبلی می باشد . (اگر ۵ هلقه داشتیم ، هلقه ۵ سوم رقمه سوم می باشد و هلقه ۴ پنجم هم همون درصد خطاست)

جدول گذرنگ ها

| ردیف هلقه | عدد مربوط به آن |
|-----------|-----------------|
| سیاه | 0 |
| قرمز | 1 |
| زرد | 2 |
| نارنجی | 3 |
| سبز | 4 |
| آبی | 5 |
| بنفش | 6 |
| فکستری | 7 |
| سفید | 8 |
| | 9 |

به عنوان مثال اگر (وی یک مقاومت به ترتیب از چپ به راست نوار قهوه ای، سیاه و قرمز باشد اندازه ای مقاومت عبارتست از: یعنی این مقاومت ۱۰۰۰ اهم یا $1\text{K}\Omega$ می باشد.
هلقه ۵ آفر که محمولاً طلایی یا نقره ایست هلقه ۵ تلورانس نیز نام دارد که در کار ما فیلی اهمیت زیادی ندارد.
بمث در مورد مقاومت بازه ادامه داره ، جلسه ای بعد این بمث (و دنبال فواهیم گرد و فقط ... به چند مثال در انتهای این جلسه بسنده می کنیم .

به شکل زیر دقیق کنید:

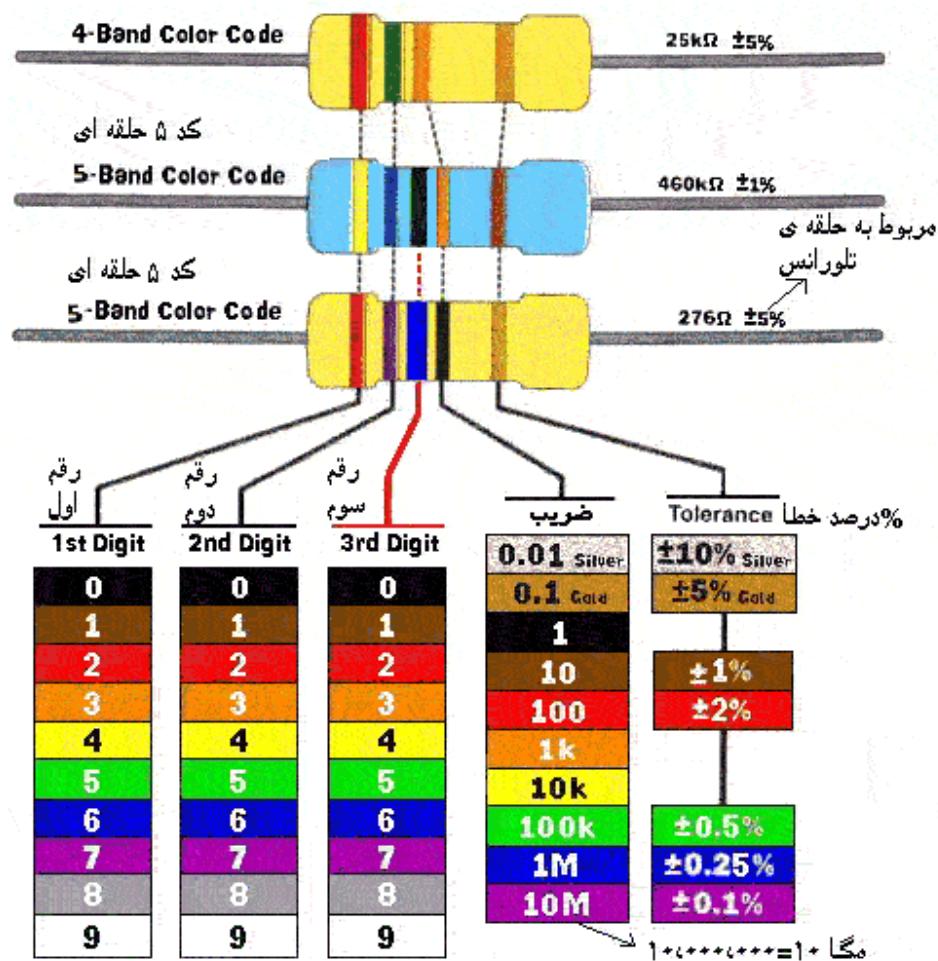

به مثال زیر توجه کنید:



نقره ای ۱۴۷۰

پس این مقاومت $1470\text{k}\Omega$ یا $14.7\text{M}\Omega$ می باشد.

مقاومت ها را در مدار بر حسب نوع کاربرد می توانیم به ۲ صورت سری و موازی بینديم:

مقاومت های سری یا متوالی

اگر چند مقاومت را در مدار به صورت پشت سرهم بینديم، یعنی هر ۲ مقاومت متوالی در یک سر با هم مشترک باشند (به شکل دقت کنید)، آنگاه می گوییم مقاومت ها را با هم سری کرده ایم.



دقت کنید که اگر بین دو مقاومتی که با یک دیگر سری شده اند، هر اتصال دیگری به جز دو سر مقاومتها قرار دهید، دیگر دو مقاومت با هم سری نیستند. یعنی به زبان ساده تر بین دو مقاومتی که سری شده اند، هیچ پیز به جز یک سیم که دو سر مقاومت ها را به وصل کرده است نباید وجود داشته باشد.

نکته: در مداراتی مشابه مدار بالا که در آن چندین مقاومت به یکدیگر متصل شده اند، می توان به جای استفاده از چندین عدد مقاوت، از ۱ مقاومت استفاده کرد که اندازه ای آن معادل مجموع این چند مقاومت باشد. به این مقاومت، "مقاومت معادل" می گویند. به طور خلاصه "مقاومت معادل" یعنی مقاومت نهایی مجموع مقاومت ها.


برای به دست آوردن مقاومت معادل چند مقاومت که به صورت سری بسته شده اند، کافیست اندازه ای هر مقاومت را با بعدی جمع کنیم یعنی:

$$R_{Tot} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

مخفف کلمه‌ی Total به معنای کل می‌باشد.


مثال: مقاومت معادل مجموعه‌ی زیر بدین صورت است:

$$R_{Tot} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$
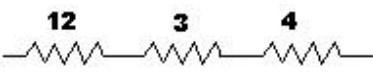
$$3+4+12=19 \Omega$$


مقاومت‌های موازی

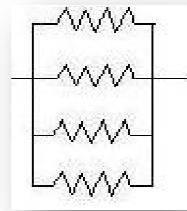
اگر پند مقاومت را در مدار به شکلی بیندیم که ابتدا و انتهای همه‌ی آنها به هم‌دیگر متصل باشند(به شکل دقت کنید)، آنها را با یکدیگر موازی کرده‌ایم.



برای بدست آوردن مقاومت معادل در این حالت از این فرمول استفاده می‌کنیم:


$$\frac{1}{R_{Tot}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

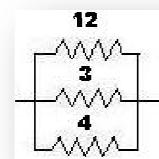مثال: مقاومت معادل مجموعه‌ی زیر بدین صورت است :



$$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{8}{12} \rightarrow R_{tot} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} = 1.5$$

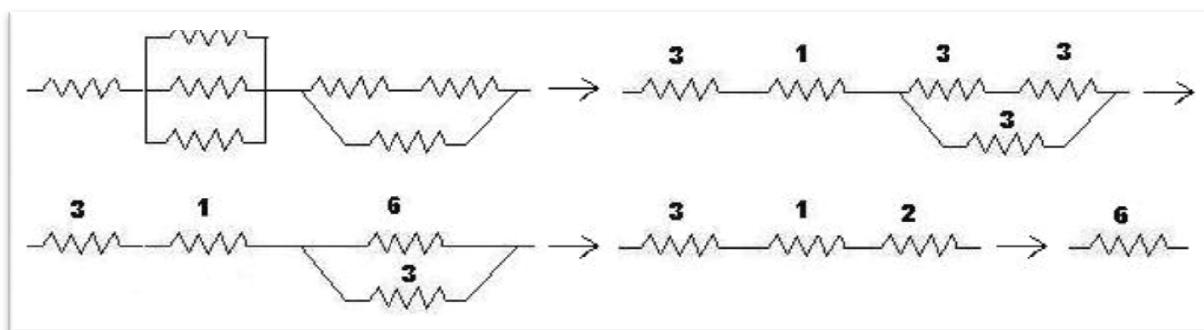مدارهای الکترونیکی ممکن است ترکیبی از مقاومت‌های سری و موازی باشند، در این صورت برای بدست آوردن مقاومت معادل باید سعی کنیم مسأله را به قسمت‌های کوچکتر تبدیل کنیم و مقاومت هر قسمت را جداگانه محاسبه و با قسمت دیگر جمع کنیم. به مثال دقت کنید :



خازن یک قطعه‌ی الکتریکی می‌باشد که می‌تواند مقداری بار الکتریکی در خود ذخیره کند و در هنگام نیاز به مدار باز گرداند(میزان عبور بار الکتریکی در واحد زمان از یک نقطه را همان جریان الکتریکی آن نقطه می‌گویند. بار الکتریکی همان الکترون‌های آزادی هستند که وقتی بین ۲ قطب حرکت می‌کنند موجب به وجود آمدن جریان الکتریکی می‌شوند. خازن‌ها انواع گونگونی دارند، از جمله خازن‌های عدسی، الکتروولیتی، سرامیکی و ...



فازن ها از پرگابردترین قطعات الکتریکی هستند که در مدارهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر مایلید که در بارهای فازن ها اطلاعات هامع تری داشته باشید می‌توانید به کتاب «**فیزیک ۳ و آزمایشگاه**» مراجعه کنید.

فازن را در طرحی های شماتیک به شکل  نمایش می‌دهند.

میزان باری که در فازن ها ذخیره می‌شود به ظرفیت آنها بستگی دارد.

ظرفیت فازن :

$$C = \frac{q}{V}$$

ظرفیت فازن عبارتست از نسبت بار ذخیره شده در فازن به اختلاف پتانسیل ۲ سر فازن : که (C) نماد ظرفیت فازن و (q) هم همان بار الکتریکی ذخیره شده در فازن می‌باشد.

به پاس خدمات فراوان مایکل فارادی ، فیزیکدان انگلیسی، یکای ظرفیت « فاراد » نامیده شده.

نکته ای مهم اینکه فازن ها بعد از پر شدن (قرار گرفتن باز الکتریکی تا حد ظرفیت در آنها) ا پر شدن می‌گوییم) دیگر هیچ جریانی را از فوود عبور نمی‌دهند . ما از این خاصیت فازن استفاده های فراوانی فواهیم کرد .

کد فوانی فازن ها

ظرفیت فازن و ولتاژ مناسب برای فازن ها را کارفانه های سازنده محمولاً (وی بدن) از آنها می نویسند. محمولاً μA

سیستم کد گذاری برای فازن ها وجد دارد:

| رقم سوم (Third Digit) | ضریب (Multiplier) |
|--------------------------|----------------------|
| 0 | $1 = 10^0$ |
| 1 | $10 = 10^1$ |
| 2 | $100 = 10^2$ |
| 3 | $1000 = 10^3$ |
| 4 | $10000 = 10^4$ |
| 5 | $100000 = 10^5$ |
| 6 | استفاده نمی شوند |
| 7 | 0.01 |
| 8 | 0.1 |

ا- بر (وی فازن های بزرگ (محمولاً الکتروولیتی) ظرفیت و ولتاژ به صورت مستقیم و واضح نوشته شده، مثل فازن زیر $10^7 \mu\text{A}$ (امپکروفاراد) است.

$$\mu\text{A}(\text{میکرو}) = 0.000,001 \times 10^{-4}$$

$$n (\text{نانو}) = 10^{-9} = 0.000,000,001$$

$$p (\text{پیکو}) = 10^{-12} = 0.000,000,000,001$$

در فازن های کوچک مثل فازن های عدسی به خاطر کمبود جا اطلاعات (و به صورت خلاصه تر می نویسند. مثل (وی یک فازن عدد 10^3 را می بینید، این سیستم مشابهت زیادی با سیستم کد گذاری مقاومت ها دارد، یعنی ۲ رقم اول از سمت پایه، ارقام اول و دوم، و رقم سوم نیز یک ضریب طبق جدول زیر می باشد.


104

حرف لاتینی که در آفر نوشته می شود نیز تلورانس یا ضریب فطا می باشد (در فیلی از مقاومت ها اصلان نوشته نمی شود). در زیر این اعداد گاهی ممکن است یک ولتاژ مثل ۷۰ نوشته شود که ولتاژ ۵ (ای فازن است. ۲ رقم اول، ضربدر ضریبی که رقم سوم آن را نشان می دهد، می شود. ظرفیت فازن بر حسب پیکوفاراد.

به عنوان مثال فازن تصویر ۱۰۰۰۰۰۰ پیکو فاراد می باشد.

عدد درج شده روی بدنه فازن عدسی = ۱۰۴

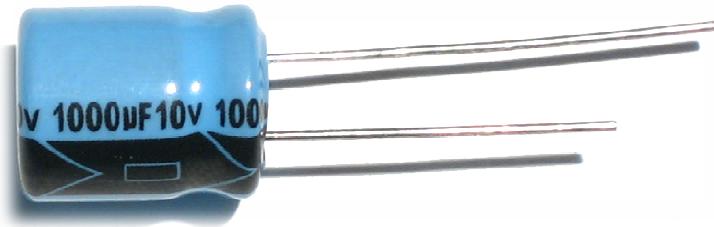۳- این سیستم کد گذاری فازن ها دقیقاً مشابه همان مقاومت هاست، یعنی ظرفیت فازن با حلقه ها (نقی) نمایش داده می شود. این سیستم بسیار کم کاربرد می باشد و لذا ما وارد جزئیات بیشتر آن نمی شویم.



نکته‌ی مهم : همان طور که می بینید روی بدنه‌ی فازن‌های الکتروولیت ، یک نوار کشیده شده که به وسیله‌ی آن پایه‌ی - مشخص شده، در این فازن‌های اگر جای + و - را اشتباه وصل کنیم در اثر پدیده‌ی فروشکسته فازن باد می گند و فراپ می شود و یا حتی می ترکد ! پس هتماً مراقب پایه‌ها باشید .

انواع به هم بستن فازن ها:

فازن ها نیز مانند مقاومت ها به ۲ صورت به هم بسته می شوند : سری و موازی

فازن های سری

در به هم بستن فازن ها به صورت متوالی یا سری ظرفیت محادل مجموعه از فرمول زیر محاسبه می شود :

$$\frac{1}{C_{tot}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$



به عنوان مثال ظرفیت محادل مجموعه‌ی (و برو برابر است با :

$$\frac{1}{C_{Tot}} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} \rightarrow \frac{3}{2}$$

نکته: در فازن های سری، بازی که (وی همه ای فازن ها ذخیره می شود با هم برابر است (ظرفیت فازن اهمیتی ندارد). توضیع این مطلب نیاز به مقدمات زیادی دارد که فعلاً ما نیازی به آن نداریم.


فازن های موازی

در به هم بستن موازی فازن ها، ظرفیت فازن ها به صورت مستقیم با هم جمع می شوند، یعنی:

$$C_{Tot} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$


$$C=4+3+12=19$$

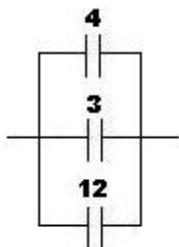برای مثال ظرفیت معادل مجموعه ای زیر برابر است با:



نکته: همانطور که می بینید در حالت موازی ، ولتاژی که بر روی پایه های همه فازنها قرار می گیرد مساویست ، زیرا ۲ سر همه فازنها به یکدیگر متصل شده است.

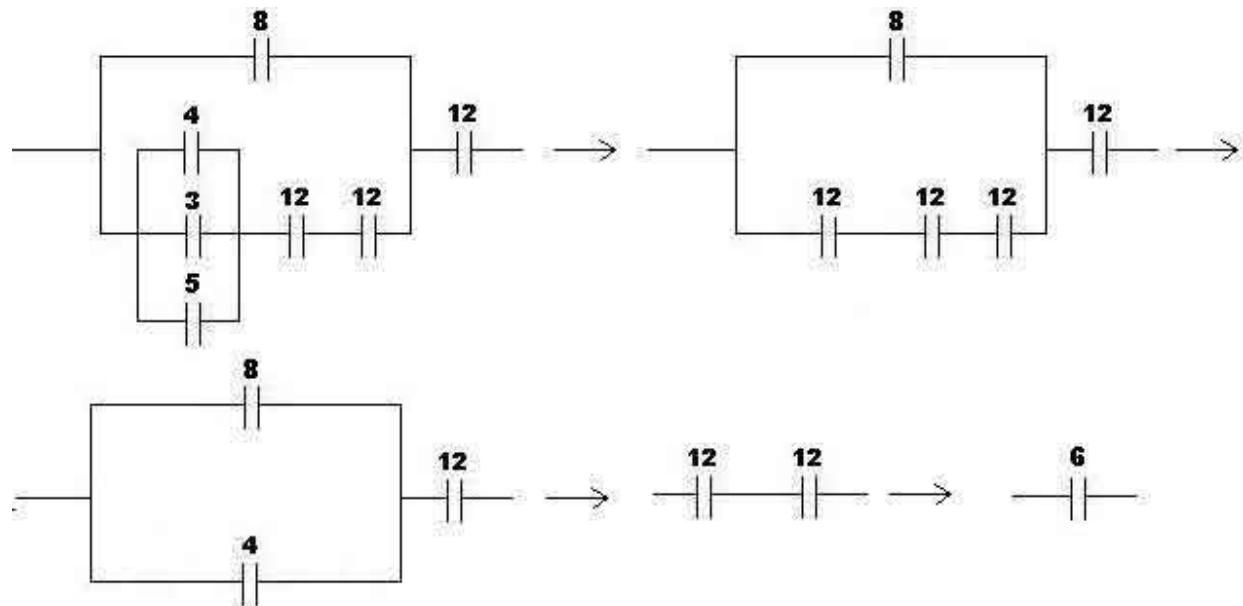اگر در یک مدار چندین فازن به صورت سری و موازی قرار گرفته باشند، ابتدا فازنها موزایی را حذف و آنگاه ظرفیت معادل بقیه فازنها را محاسبه می کنیم. به مثال زیر دقت کنید :



دیود

یکی دیگر از پر مصرف‌ترین قطعات الکترونیکی در مدارها دیود می‌باشد. احتمالاً با این قطعه نیز دوستان یک آشنایی مقتصری دارند.

همانطور که می‌دانید دیودها جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌دهند و در جهت مخالف در مقابل عبور جریان از خود مقاومت نشان می‌دهند (این مقاومت آنقدر زیاد است که تقریباً عایق می‌شوند و جریانی عبور نمی‌دهند). جالب‌هی که بدونید به همین دلیل در سالهای اولیه ساخت این وسیله الکترونیکی، به آن دریچه (Valve) هم می‌گفتند.


هنگامی که پایه‌ی مثبت دیود به قطب + منبع تغذیه (باتری یا هر مولد دیگر) و پایه‌ی منفی آن به قطب - متصل شود، دیود جریان را عبور داده و اگر برعکس وصل شود تقریباً جریان قطع می‌شود. برای فعال شدن دیود باید بین ۰.۶ الی ۰.۷ سر آن هداقل ۰.۶ الی ۰.۷ ولت اختلاف پتانسیل برقیار شود، یعنی اگر کمتر از این مقدار ولتاژ بر روی آن قرار گیرد، دیود هیچ جریانی را از خود عبور نمی‌دهد. این ولتاژ را ولتاژ آستانه (Forward Voltage Drop) می‌گویند.

هنگامی که شما ولتاژ محکوس به دیود متصل می‌کنید (- به +، + به -)، دیود جریانی بسیار کمپکت و در حد چند μA یا حتی کمتر از آن را از خود عبور می‌دهد، ولی این مقدار آنقدر کم است که هیچ تاثیری بر مدارهای ما نخواهد داشت.

نکته‌ی مهم: دیودها یک آستانه (Limit) برای مدارکثر ولتاژ محکوس دارند که اگر ولتاژ محکوس از آن بالاتر (ود، دیود بر اثر پدیده‌ی فروشکست می‌سوزد و جریان را در هر دو جهت عبور می‌دهد. این ولتاژ را آستانه شکست (Break Down) می‌گویند.

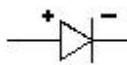پایه‌ی منفی دیودها را با یک نوار سفید یا فاکستری (نگ در کنار آن مشخص می‌کنند. (به شکل دقت کنید)



دیود را در مدارهای شماتیک به شکل  نشان می دهند که ترتیب + و - پایه های آن نیز (و) شکل مشخص شده.

دسته‌ی دیگری از دیود‌ها به نام **دیودهای زنر** (Zener) مموج دارند که از آنها برای ثابتی ولتاژ استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال با استفاده از این دیودها می‌توان ولتاژ را ۵۷ (و) ثابت نگه داشت. ولی ما برای ثابتی ولتاژ از این قطعه استفاده نخواهیم کرد، زیرا محدودیت‌هایی دارد که بهتر است به جای آن از قطعات دیگری مثل (گولاتور) استفاده شود. در مورد (گولاتور) در جلسات آینده توضیح کاملتری داده خواهد شد.

بحث دیود در اینجا به پایان رسید، به ادامه بحث توجه کنید :


خوب، وقت این رسیده که بینیم این مطالبی که تا حالا کم و بیش یاد گرفتیم په ارتباطی با کار ما داره، آیا این مطالبی که یاد گرفتیم همشون ضروری و مهم بودند؟ از این به بعد په پیذایی یاد می‌گیریم؟ و در نهایت قراره بعد از آموختن این مطالب به کجا برسیم؟ ما می‌خواهیم در ادامه یک دید کلی از یک ربات داشته باشیم تا متوجه بشویم که مطالبی که الان ارایه می‌شوند، هر کدام در په بخش هایی کاربرد دارند.

شاید اولین سوالی که باید جواب داده بشه این هستش که ما می‌خواهیم در نهایت په (باتی بسازیم)؟ ما قصد داریم به لطف خدا یک ربات آتش نشان را در پایان این دوره‌ها طراحی کرده و بسازیم. پس بد نیست ساختار یک ربات آتش نشان ساده (و با هم برسی کنیم).

در حالت کلی یک ربات شامل ۳ بخش زیر می‌باشد:

۱- ورودی‌ها: شامل همه‌ی سنسورهای مختلف ربات که اطلاعات ممیط (و اعم از میزان نور، میزان گازهای مختلف، درجه حرارت ممیط و... دریافت و در در اختیار بخش پردازش گر ربات قرار می‌دهند؛

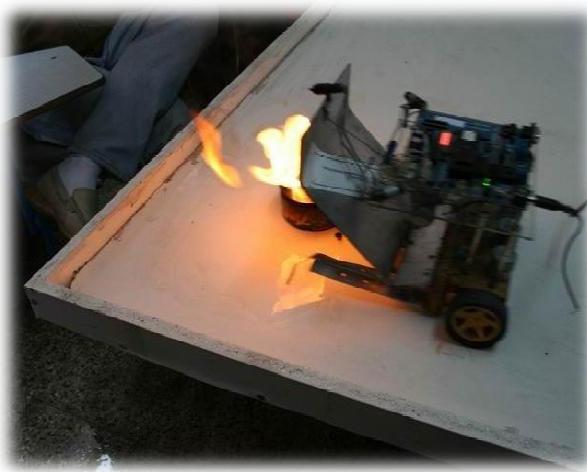۲- پردازش گر: اطلاعات ورودی ربات را دریافت و توسط مدارهای کنترلی (اعم از میکرو کنترولرها و مدارهای الکترونیکی دیگر) آنرا پردازش و تضمیم



گیری می‌کند و تضمیمات (و در اختیار بخش های اجرایی ربات قرار می‌دهد.

۳- فرآجی‌ها (بخش‌های اجرایی): شامل موتورها، پمپ آب، LED‌های هشدار دهنده، آئری فطر و

ابتدا ربات به وسیله‌ی سنسورهای نوری (نوعی مقاومت نوری) و بفسح پردازشگر مکان آتش را بر روی زمین مسابقه پیدا می‌کند.

(الگوریتم در اینجا به معنای (اهک) حل مساله می‌باشد) : الگوریتم پیدا کردن آتش

همون طور که می‌دونیم یکی از مهمترین مشخصات آتش تابش نور و گرمای زیاد می‌باشد. مقاومت‌های نوری هم هر زمانی که نور بیشتری از محیط دریافت کنند مقاومت آنها کمتر می‌شود (در اینجا از مقاومت نوری به عنوان مسگر نور استفاده کردیم). ربات برای پیدا کردن آتش در ابتدا به صورت ثابت به دور خود می‌چرخد. یک مقاومت نوری نیز در جلوی ربات قرار دارد. هنگامی که جلوی ربات در میان چهارشنبه در مقابل آتش قرار بگیرد، نوری که به مقاومت نوری میرسد افزایش یافته و مقاومت آن کاهش می‌یابد. در نتیجه ربات توسط بفسح پردازشگر وجود آتش را تشخیص می‌دهد. بفسح پردازشگر دستور توقف چهارشنبه و مرگت به سوی آتش را صادر می‌کند. این دستور توسط مدارهای واسطه (در اینجا منظور مدارهایی است که برای تقویت و کنترل جریان طراحی می‌شوند) به موتورها منتقل و اجرا می‌شود و ربات به سوی آتش حرکت می‌کند.


الگوریتم فاموش کردن آتش

این ساختار یکی از ساده‌ترین ساختارها برای ساخت ربات آتش نشان می‌باشد که الان به صورت بسیار مختص ارایه شد. ما بعد از پایان این بفسح وارد بفسح دیجیتال شده و با طراحی‌های دیجیتال و بمحضهایی از مدارهای منطقی آشنا می‌شویم که قطعاً جذبیت‌های بسیار زیادی برای دوستای عزیز فواهد داشت. در حقیقت بفسح فعلی شاید کسل کننده‌ترین بفسح کار ما باشد، چون مطالب ارایه شده بیشتر قالب کلاسیک و سنتی دارد و هنوز به معنی واقعی وارد بفسح‌های پژوهشی و کار عملی نشده‌یم!


دیود نوری: (LED)

همان طور که از اسم پیداست، این نیز نوعی دیود است که زمانیکه در بایاس مستقیم (+ تغذیه به + دیود، - دیود به - تغذیه یا باتری متصل شود) قرار گیرد و جریان مناسب باشد، از خود نور تولید می کند. بایاس کردن یعنی اتصال پایه های قطعه (دیود، ترازیستور...) به منبع تغذیه. بایاس مستقیم به معنای اتصال صحیع به منبع تغذیه (اتصال پایهی + به قطب + و پایهی - به قطب - منبع تغذیه) و بایاس معکوس به معنای اتصال بر عکس می باشد.

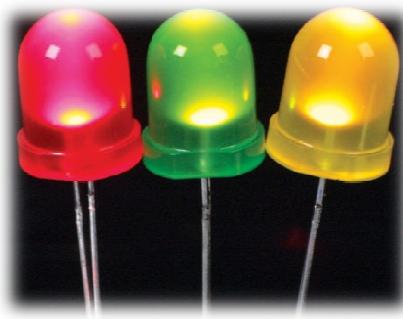LEDها مزایای بسیاری نسبت به لامپ های معمولی کوچک دارند، از جمله: مصرف بسیار پایین، طول عمر بالا، سرعت قطع و وصل بالا هنگاه قطع و وصل شدن منبع تغذیه، LED ... ها در رنگهای مختلف ساخته می شوند (زرد، سبز، قرمز و ...)



نمایشگر LED هفت قسمی (7Segment)

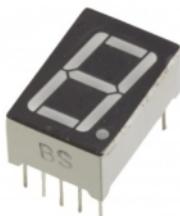


این قطعه نوعی نمایشگر است که برای نشان دادن عددها و بعضی از حروف گاربد دارد. طبیعتاً اگر پند 7Segment (سیم سگمنٹ) در کنار هم قرار گیرند می توانند اعداد و جملات طولانی تری را نمایش دهند.

ساختار داخلی این قطعه بسیار ساده است، این قطعه از هفت عدد LED برای معرفی، یکی هم برای نقطه ساخته شده که با کنترل پایه های آن می توان با (وشن و فاموش کردن LED های مختلف، اعداد و حروف گوناگون را بر روی آن نمایش داد.

این قطعه به ۲ صورت کاتد مشترک و آند مشترک ساخته می شود. در کاتد مشترک پایهی - همهی LED ها به یکدیگر وصل شده (طبق شکل) و یک پایه به عنوان پایهی - همهی LED ها در اختیار گاربر قرار می گیرد. گاربر این

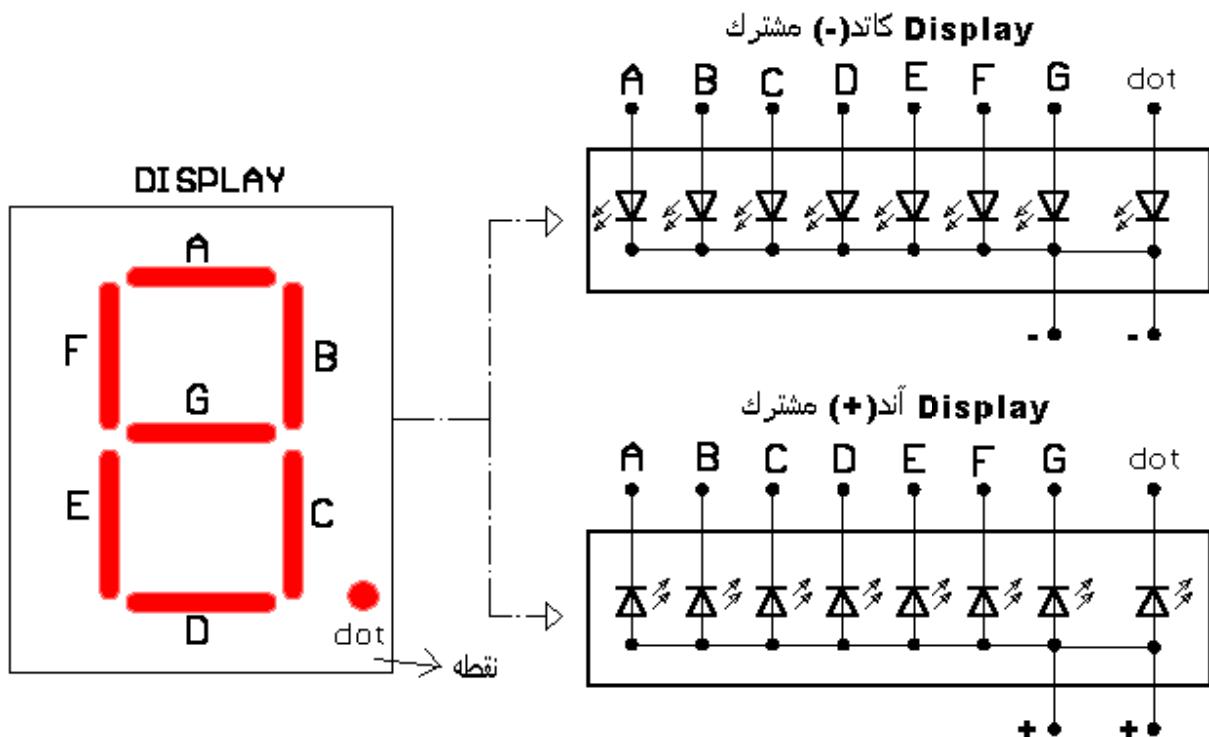پایه را به قطب - وصل می کند. حال برای کنترل هر LED کافیست کاربر پایه ای متناظر با آن را به + وصل کند. این کار علی (غیر پیمودگی ظاهری بسیار) کار ما را ساده فواهد کرد.



در 7های آند مشترک (وند کار دقیقاً برعکس کاتد مشترک است. یعنی کاربر باید پایه ای متناظر با LED مورد نظر را به - وصل کند تا LED روشن شود. یک پایه هم به عنوان پایه ای + همه ای LED ها وجود دارد.

دیود گیرنده و فرستنده ای مادون قرمز

دیودهای مادون قرمز از نظر ساختمانی تفاوت (زیادی با دیودهای دیگر ندارند. گیرنده ای مادون قرمز یا IR (Infra Red) معمولاً در بایاس - مورد استفاده قرار می گیرد. این دیود زمانیکه مادون قرمز از محیط دریافت می کند، جریان دهنده آن در جهت محکوس افزایش می یابد و زمانیکه مادون قرمز دریافت نکند، جریان دهنده آن در جهت محکوس کم می شود. البته این جریان بسیار کوچک می باشد و برای استفاده از آن باید آنرا تقویت کرد. سنسورهای نوری در ساخت ربات معمولاً همین دیودهای نوری می باشند. (وش استفاده از این دیودها به عنوان سنسور (با جریان دهنده مناسب) در جلسات آتی توضیع داده فواهد شد.

فرستنده‌ی مادون قرمز به صورت مسقیم بایاس می‌شود (به منبع تغذیه وصل می‌شود) . البته برای جلوگیری از سوختن آن باید جریان عبوری را با یک مقاومت که به صورت سری با آن بسته می‌شود ، کنترل کرد. دیود‌های مادون قرمز انواع و اشکال گوناگونی دارند ، اما مدلی که ما بیشتر با آن سر و کار داریم از نظر ظاهری کاملاً مشابه LED‌های سرگرد می‌باشد .

ترانزیستور

این قطعه پرکاربردترین قطعه در دنیای الکترونیک می‌باشد. ساز و کار آن نیز بسیار پیچیده و نیازمند مقدماتی بسیار فراتر از بحث ما دارد که ما از آن‌ها گذشته و این قطعه را به صورت کاربردی و سطحی معرفی می‌کنیم.

✓ اصلی‌ترین کاربرد ترانزیستور در کار ما سویچینگ (کلید الکترونیکی) و تقویت کنندگی آن است.

ترانزیستورها با ۲ ساختار PNP و NPN ساخته می‌شوند. این ۲ ساختار از نظر کاری در بحث ما تفاوت زیادی ندارند و تنها تفاوت در ترتیب پایه‌های آنها برای ما مشهود خواهد بود.

ترانزیستور ۳ پایه دارد :
بیس (Base) ، کلکتور (Collector) و امیتر (Emitter)
حالت کلی به ۳ دسته‌ی قدرت و نیمه قدرت معمولی تقسیم می‌شوند. ترانزیستورهای قدرت و نیمه قدرت برای سویچینگ به کار می‌وند و ترانزیستورهای معمولی برای تقویت جریان .

بایاسینگ ترانزیستور :


برای راه اندازی ترانزیستور به عنوان سویچ یا تقویت کننده یا... باید ابتدا آنرا بایاس کرد ، در ترانزیستور NPN جریانی که از کلکتور وارد ترانزیستور می‌شود به وسیله جریان بسیار کوچکی که بر ۵۰ بیس قرار می‌گیرد وارد امیتر می‌شود. پس جریانی که از امیتر عبور می‌کند برابر با جمع جریان‌های بیس و کلکتور که به دلیل بسیار کوچک بودن بیس نسبت به کلکتور ۲ قریبًا برابر است با جریان کلکتور:

$$I_E = I_C + I_B$$

بایاسینگ ترانزیستورهای PNP دقیقاً برعکس NPN است ، یعنی جریانی که از طریق امیتر وارد ترانزیستور می‌شود به وسیله‌ی جریان بسیار کوچکی که بر ۵۰ بیس قرار

$$I_C = I_B + I_E \quad \text{می‌گیرد وارد کلکتور می‌شود :}$$

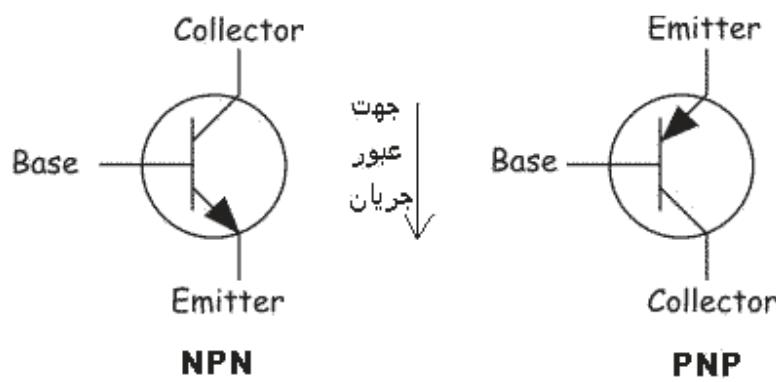✓ دقت کنید که در هر ۲ نوع ، جریان به وسیله‌ی بیس کنترل می‌شود.



ترانزیستورها در تقویت جریان فرودی از IC ها برای انتقال به دیگر قطعات مانند موتور و رله بسیار بیش کاربرد بسیار زیادی دارند.

EasyToLearn.ir

⊕ یک فبر خوب : ما کم کم جلسات آزمایشگاه فواهیم داشت. در این جلسات ما نموده‌ی کار با قطعاتی که تا حالا به صورت تئوری با آنها آشنا شدیم و به صورت عملی توضیح فواهیم داد. دوستانی که علاقه‌مند هستند تا این آزمایشها را در منزل فودشون تکرار کنند باید یک سری وسایل اولیه برای کار در منزل فراهم کنند. وسایلی که برای کار نیاز هست نیز معرفی فواهیم کرد.

(گولاتور)


ما برای اه اندازی بسیاری از قطعات و المان‌های الکترونیکی مدارها، نیاز به یک ولتاژ ثابت و بدون نوسان، مثل ۵V داریم. ما برای این منظور در جلسه‌ی پنجم دیود زنر را به صورت سطحی معرفی کردیم که این دیود توسط مدارهای جانبی می‌توانست این عمل را برای ما انجام دهد، اما گفتیم به فاطر محدودیت‌هایی که این قطعه دارد، از جمله محدودیت جریان، و همچنین مدارهای جانبی آن که موجب پیچیدگی کار می‌شود، به های آن از قطعه‌ای به نام (گولاتور استفاده می‌کنیم.

گولاتورهای ولتاژ، نوعی از نیمه رساناها هستند که برای تنظیم ولتاژ طراحی شده‌اند.

گولاتورها در یک دسته بندی کلی به سه بخش زیر تقسیم می‌شوند:

۱- گولاتورهای ولتاژ خروجی ثابت مثبت : که خروجی آنها یک عدد ثابت و غیر قابل تغییر + می‌باشد که نام گذاری آنها هم به صورت XXL78XX یا M78XX می‌باشد. ۲- رقم سمت راست که به صورت XX نشان داده شده نشان دهنده‌ی ولتاژ خروجی است. مثلاً ولتاژ خروجی گولاتور ۵.۷۸±۰.۵V، ۵V ولت می‌باشد. L یا M هم نشان دهنده‌ی مدارهای جریان دهنده‌ی آن است (L، T، ۱ آمپر و M تا ۱.۵ آمپر)

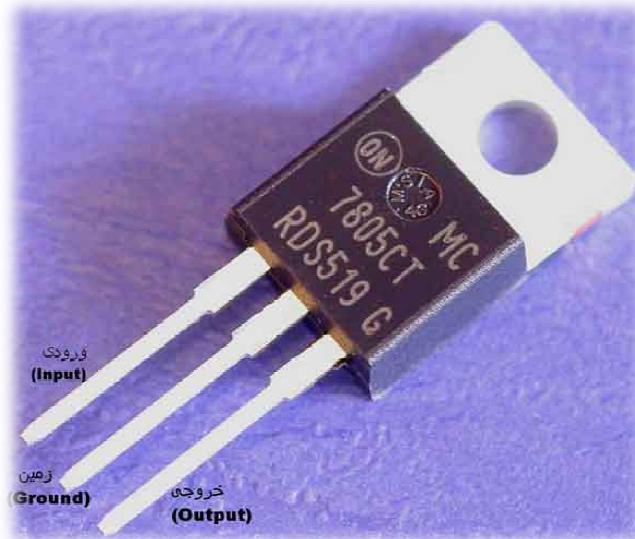۲- (گُولاتورهای ولتاژ فروجی ثابت منفی : که فرودی آنها یک عدد ثابت منفی و غیر قابل تغییر منفی می باشد که نام گذاری آنها به صورت XX79 می باشد.



۳- (گُولاتورهای ولتاژ فروجی متغیر : به وسیله ای این (گُولاتورها) می توان ولتاژ فروجی را کنترل کرد. معروف ترین و پر کاربردترین نوع فرودی + آنها LM338 و LM138 و LM317 و نوع فرودی - آنها LM337 می باشد. این قطعه برای راه اندازی نیاز به یک مدار جانبی مقتصر دارد که در جلسات آزمایشگاه در این مورد توضیح کامل داده می شود.

این (گُولاتورها) ۳ پایه دارند . مثبت + ، فرودی، زمین یا - (قطب - منبع تغذیه) را زمین نیز می گوییم (Gnd) . به شکل نگاه کنید.

| مداقل ولتاژ ورودی | ولتاژ فرودی | شماره مدل |
|-------------------|-------------|-----------|
| 7.3 | 5 | 7805 |
| 11.5 | 9 | 7809 |
| 14.6 | 12 | 7812 |
| 21 | 18 | 7818 |
| 27.1 | 24 | 7824 |

در (گُولاتورهای سری 78XX ولتاژ ورودی باید مدقق ۲.۳ ولت بیشتر از فرودی آنها باشد . مدقق ولتاژ ورودی و همچنین ولتاژ فرودی آنها درجدول زیر آمده است :

(OP-AMP): تقویت کننده های تفاضلی

این قطعه معمولاً به صورت IC ساخته شده و با مدارهای مجتمع ترانزیستوری طراحی می‌شود. کار کردن با این قطعه نسبتاً ساده می‌باشد و همین موضوع باعث استقبال فراوان از این قطعه شده است.

این قطعه کاربردهای فراوانی از جمله مقایسه، تقویت، فیلترینگ، اسیلاتور و دارد که ما در اینجا فقط به بحث مقایسه کنندگی آن می پردازیم. در بحث تقویت کنندگی ما ترجیحاً از ترانزیستورها استفاده می کنیم زیرا کار کردن با آنها به مراتب ساده تر از OP-AMP می باشد.



مکاپسہ کنندگی

OP-AMP دارای ۲ پایه‌ی تغذیه‌ی + و - و ۲ پایه‌ی ورودی + و - یک پایه‌ی خروجی می‌باشد. در مُد مقایسه کنندگی، ولتاژ ۲ پایه‌ی ورودی با هم مقایسه شده و اگر ولتاژ ورودی + بیشتر باشد، بر روی پایه‌ی خروجی ولتاژ + در غیر این صورت بر روی پایه‌ی خروجی ولتاژ - قرار فواهد گرفت.

نموده‌ی استفاده از این قطعه نیز در جلسات آزمایشگاه، به صورت کامل توضیع داده خواهد شد.

عملکرد دو دسته از های IC بسیار پر کاربرد در الکترونیک


با فِر

بسیاری از المانهای الکترونیکی و به فضوی IC های دیجیتالی، قابلیت جریان دهنده محدودی دارند و قطعاتی مانند موتور، لامپ، ... که مصرف جریان زیادی دارند را نمی توان مستقیماً به آن ها متصل نمود. علاوه بر این در بعضی مدارات ممکن است فروجی یک IC به ورودی چند IC دیگر داده شود. برای هر IC پارامتری به نام Fan-Out تعریف می شود که مشخص می کند فروجی IC به ورودی چند IC می تواند داده شود. در بعضی موارد که تعداد اتصالات بیشتر از Fan-out آی سی باشد، IC نمی تواند جریان لازم برای تغذیه ای تمام فروجی هایش را فراهم کند و فروجی اش افت می کند. در چنین مواردی می بایست از IC های بافر استفاده نمود. به عبارت دیگر Fan-out بافر ها بسیار زیاد است.

بافرها ۲ وظیفه ای مهم را انجام می دهند:

- ✓ منطقی گردن ولتاژ ورودی : اگر ولتاژ ورودی بین ۰.۵-۰.۵ ولت باشد، بر (وی فروجی مربوطه ولتاژ ۰ قرار گرفته و اگر بین ۰.۵-۰.۵ ولت باشد، ۰ ولت (وی آن قرار می گیرد. در حقیقت بر (وی پایه های فروجی همواره ولتاژ ۰ یا ۰ ولت (وابسته به ولتاژ ورودی) قرار می گیرد. (درباره ای ولتاژ منطقی در بخش دیجیتال توضیح فواهیه داد)
- ✓ تقویت جریان ورودی ها بر (وی فروجی ها

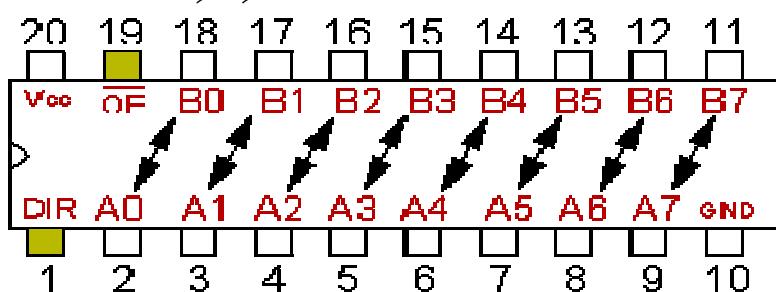پرکاربردترین بافر در کار ما آی سی **74245** می باشد که یک آی سی ۲۰ پایه بوده و در آن ۸ بافر مجزا تعبیه شده است. ترتیب پایه های این IC در شکل زیر آمده است. (هر فلش سینه اطرافه یک بافر را نشان می دهد)



پایه ۱۹ پایه ی "Enable" یا فعال ساز نام دارد ، اگر این پایه به زمین (۰ منبع تغذیه) وصل شود ، بافرها فعال می شوند و اگر به ۵ ولت متصل شود ، بافرها خاموش می شوند . (در شکل بالا ، مثلاً A0 و B0 یک بافر هستند) پایه ی ۱ نیز که پایه ی جهت یا "Direction" نام دارد ، جهت بافرها را نشان می دهد . مثلاً اگر DIR به زمین متصل شود ، جهت بافر از B به A (یعنی B ورودی و A خروجی است) و اگر DIR به ۵ ولت متصل شود ، جهت بافر از A به B می شود (یعنی A ورودی و B خروجی است) .

پایه ی ۲۰ به ۵ ولت و پایه ی ۱۰ به زمین یا ۰ ولت متصل می شود (تغذیه آی سی)

IC های راه انداز (Driver)


برای راه اندازی بسیاری از قطعات مانند موتورهای الکتریکی پرتوان ، پمپ آب و ... ، معمولاً جریان خروجی المان های الکترونیکی (متنی بافرها) نا کافی بوده و نیاز به تقویت جریان دارد . قبلآ آموفته بودیم به وسیله ی ترانزیستور می توان این کار را انجام داد . در این جلسه با آی سی L298 آشنا می شویم که قابلیت راه اندازی ۴ قطعه (مثلاً ۲ موتور) را به صورت همزمان دارد .



همان طور که در شکل می بینید ، یک قطعه فلز در پشت این IC تعییه شده تا با انتقال گرمای IC به محیط ، مانع گره شدن بیش از حد IC شود . این قطعه Heat sink نام دارد . گاهی برای اطمینان بیشتر از یک Heat sink کمکی نیز استفاده می کنیم ، به این صورت که Heat sink به وسیله ی پیچ به Power sink بسته می شود .

این IC یک پایه ی ورودی ولتاژ دارد که هر ولتاژی به این پایه وصل شود ، مسقیمهای موتور یا هر المانی که به IC متصل شده باشد منتقل می شود . این پایه VPS نیز نام دارد (Variable Power Supply).

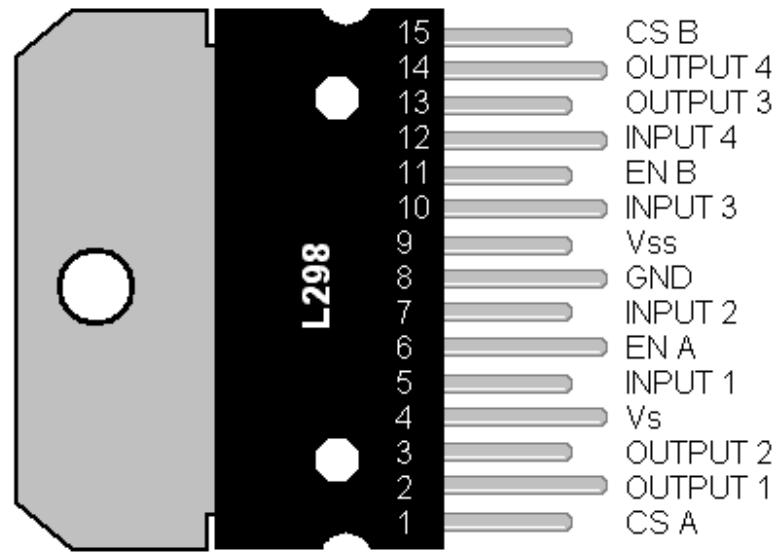ترتیب پایه های این IC در شکل صفحه بعد توضیح داده شده است . این آی سی دارای ۱۵ پایه می باشد . نموده کار با این IC و ترتیب پایه های آن در جلسات بعدی توضیح داده فواهد شد .



EasyToLearn.ir